

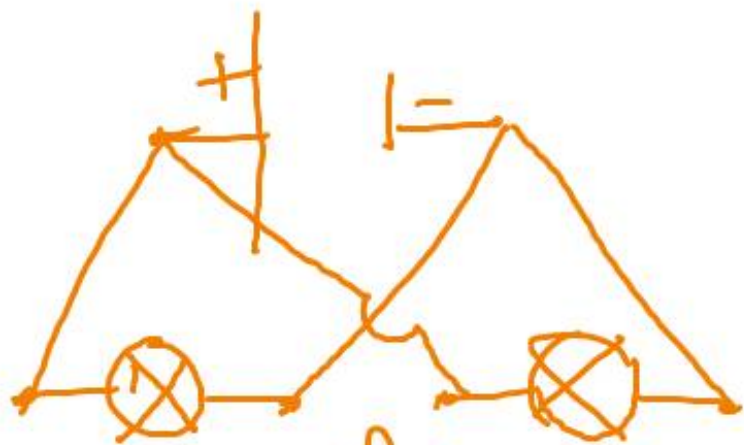


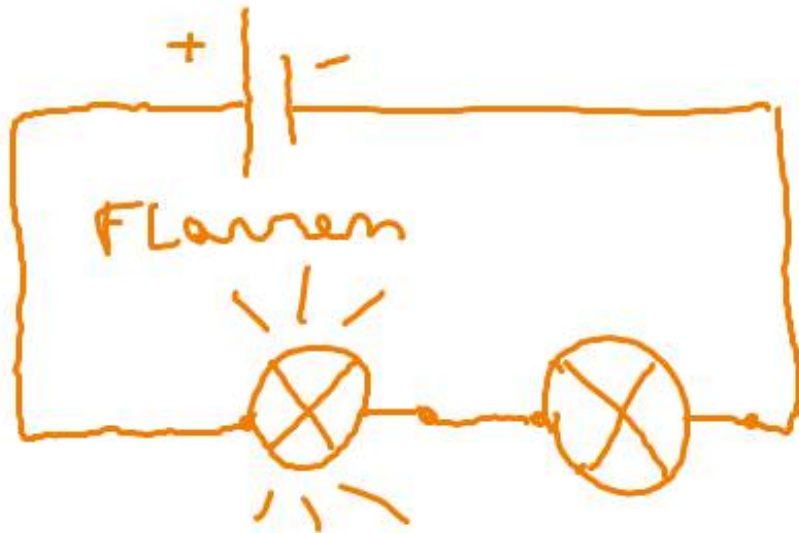- matériel : - 1 pile  
- 2 lampes  
- des fils



elisa!

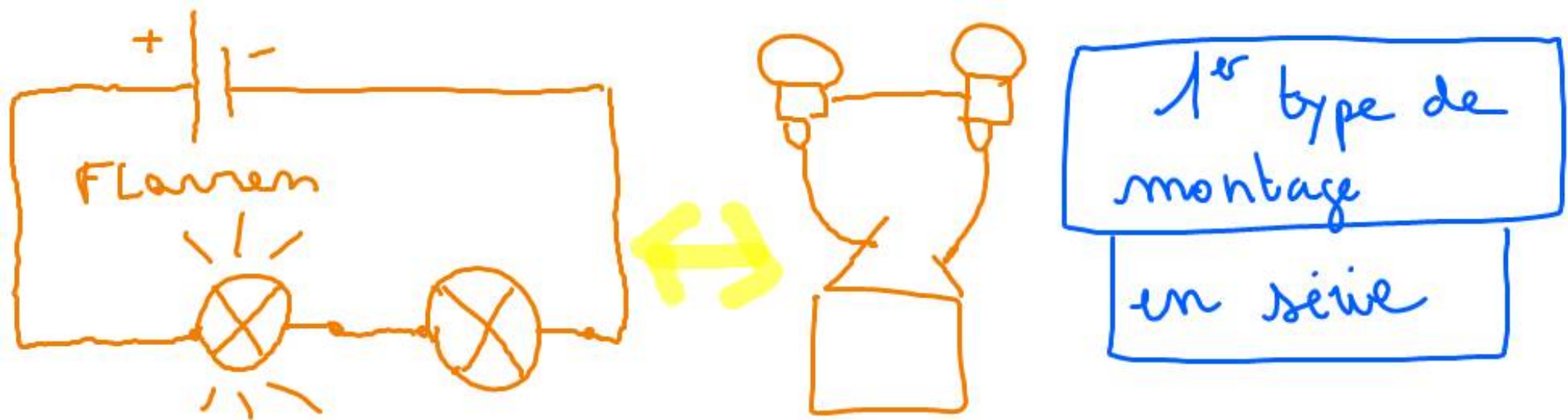


si on dévise une lampe, les 2 s'éteignent.  
Ce n'est pas le montage de la voiture.

Dans ce montage, il y a un seul chemin pour le courant.




2<sup>e</sup> type de montage

montages à boucles multiples

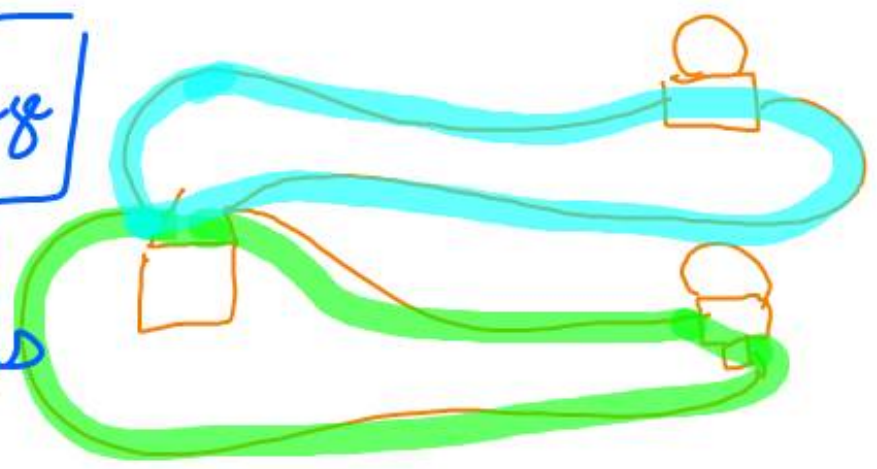

- Si on dévise une lampe, l'autre reste allumée

- C'est le montage de la voiture

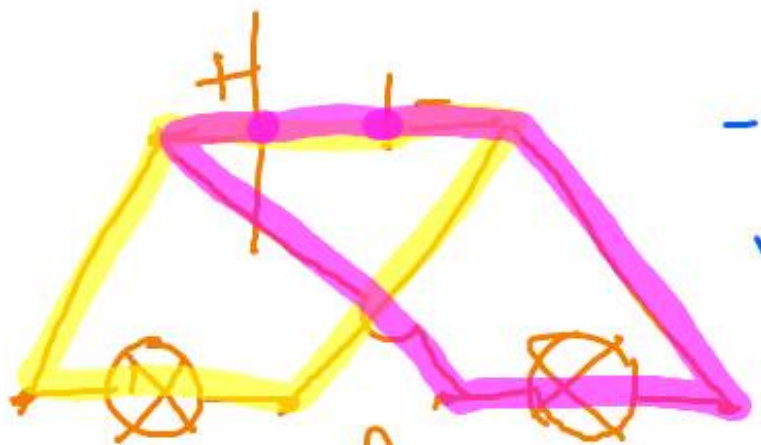

elisa!!

- il y a 2 chemins pour le courant